

Nombre: **Fecha:**

Apellidos: **Curso:**

Construir mediante puertas lógicas, los circuitos correspondientes a las siguientes funciones:

a) $F1 = (a+b+c)(\bar{a}+c)+d$


b) $F2 = (\bar{b}c+\bar{a}b+c)\bar{d}$

Nombre: Fecha:

Apellidos: Curso:

Obtener la función de los siguientes diagramas lógicos:

a)

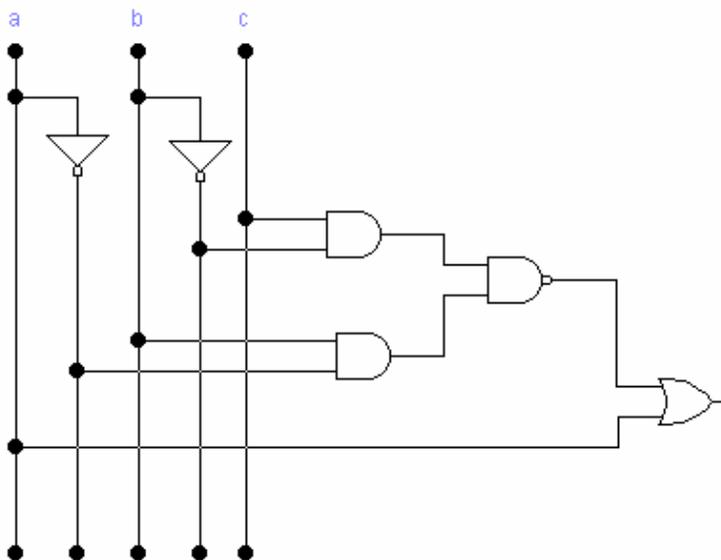

b)

