

**Nombre:** .....**Fecha:** .....

**Apellidos:** .....**Curso:** .....

Definir con puertas lógicas un decodificador de dos entradas y cuatro salidas, cuyo nivel activo de salida sea el bajo.  
Montar el circuito resultante y comprobar su funcionamiento.

Nombre: ..... Fecha: .....

Apellidos: ..... Curso: .....

El multiplexor de la figura implementa una función lógica de cuatro variables. Deducir los términos de la función, montar el circuito y comprobar el funcionamiento.

