

Nombre:.....Fecha:
Apellidos:.....Curso:

1. ¿Qué es un circuito secuencial?
2. Escribe la tabla de transición de un biestable J-K
3. Escribe la tabla de excitación de un biestable J-K
4. Completa el siguiente cronograma de un biestable R-S

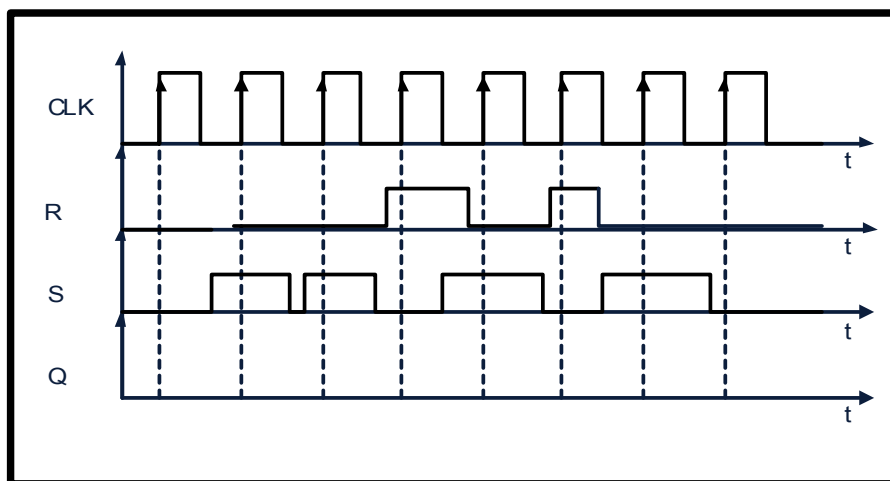


Figura 1.- Cronograma de un biestable R-S a rellenar por el alumno