

Nombre: **Fecha:**
Apellidos: **Curso:**

1. Conecta dos circuitos integrados del tipo 74190, para conseguir un divisor de frecuencia por 50.
2. Conecta dos circuitos integrados del tipo 7490 para conseguir un divisor de frecuencia por 50.
3. Conecta dos circuitos integrados del tipo 7493 para conseguir un divisor de frecuencia por 50.