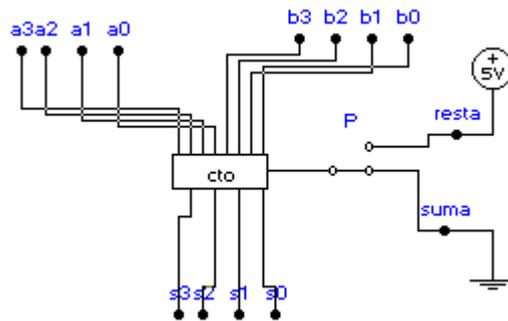


PRÁCTICA 4 CIRCUITOS ARITMÉTICOS

1.- Diseña y realiza un sumador-restador de 4 bits según las siguientes instrucciones

- La resta debe de realizarse en C1
- existe una entrada P que determina si se realiza una resta o una suma
P=0 suma P=1 resta
- Utilizar el 7486 y el 7483



Enseña el diseño, y móntalo en el ordenador (imprime el circuito), o en el taller.

2.- Realiza la suma de también dos palabras de 4 bits con el sumador completo en ordenador, imprime el resultado

