

PRÁCTICA 7 CONTADOR REVERSIBLE SÍNCRONO

Los siguientes circuitos, preferentemente se realizarán en el ordeandor, no es necesario imprimirlos, sólo mostrar el diseño funcional¹ de todos ellos atrás.

	Realizar un circuito ...	Con el integrado ...
1	Contador módulo 7	7490
2	Divisor 26	7493
3	Contador 2 a 8 ascendente	74190 o 74191
4	Contador 13 a 5 descendente	74190 o 74191
5	Contador 7 a 9 ascendente	74192

¹ Diseño funcional se refiere a que los dibujos deben de mostrar con claridad las conexiones, es decir, que no hay que respetar el orden de los pines en la colocación de los mismos.