
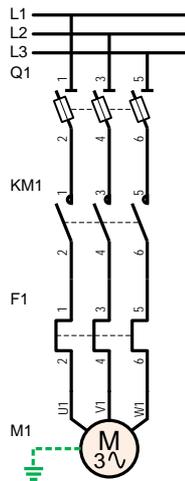


PRACTICA 3: MARCHA PARO DE UN MOTOR CON PRIORIDAD MARCHA

ESQUEMA DE POTENCIA

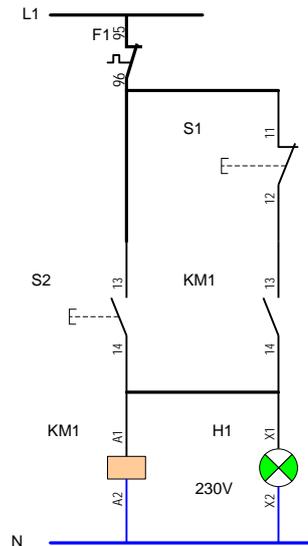


ESQUEMA DE MANDO




Al pulsar los dos pulsadores a la vez el motor continua en marcha

PRACTICA 3.1: MARCHA PARO DE UN MOTOR MEDIANTE 3 PULSADORES (2 PAROS 1 MARCHA) CON UNA PRIORIDAD A LA MARCHA Y OTRA AL PARO.

ESQUEMA DE POTENCIA

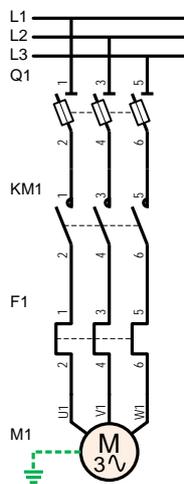


ESQUEMA DE MANDO

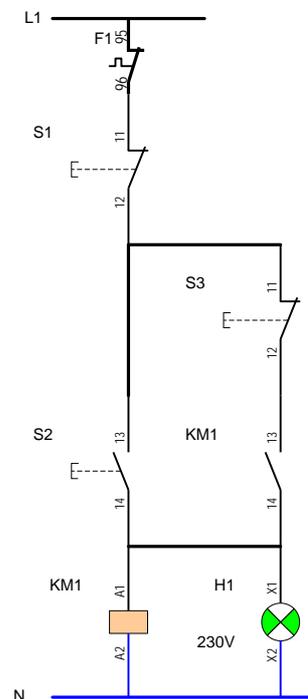


Al pulsar S1 y S2 a la vez el motor no funciona, pero si pulsamos S2 y S3 continua en marcha

PRACTICA 3.2: MARCHA PARO DE UN MOTOR MEDIANTE 3 PULSADORES (1 PARO 2 MARCHAS) CON UNA PRIORIDAD A LA MARCHA Y OTRA AL PARO.

ESQUEMA DE POTENCIA

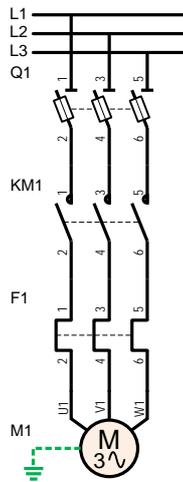

ESQUEMA DE MANDO

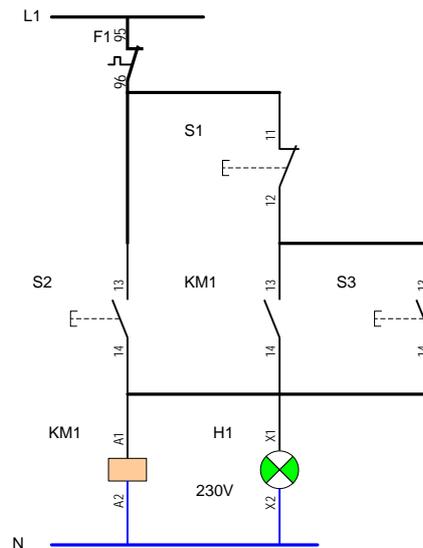

Al pulsar S1 y S3 a la vez el motor no funciona, pero si pulsamos S1 y S2 continua en marcha